Enginyeria inversa d'un aparell d'aire condicionat per connectar-lo al WiFi

Albert Vaca Cintora <albertvaka@gmail.com>

Projecte original: Albert Vaca Cintora, Joan Montserrat, Marce Coll

Mitsubishi Heavy Industries, model FDURA301



Controlador de paret



Aparell central amagat al sostre

Mitsubishi Heavy Industries, model FDURA301



Per canviar la temperatura m'he d'aixecar del sofà.

L'única automatització possible és configurar l'hora d'encendre/apagar.

Podem fer-ho millor...



El controlador i la màquina "parlen" d'alguna manera a través de 3 cables.

El nostre objectiu és trobar com parlen...





Un dels cables és facil d'identificar: GND.

Podem saber quin és mirant components amb polaritat, p.e.: condensadors.

Havent trobat GND, amb un tester veiem que els altres dos cables van a +12V.



Com trobem què passa pels cables?




Analitzador logic barato



Software lliure per a fer servir osciloscopis, analitzadors lògics...


http://sigrok.org

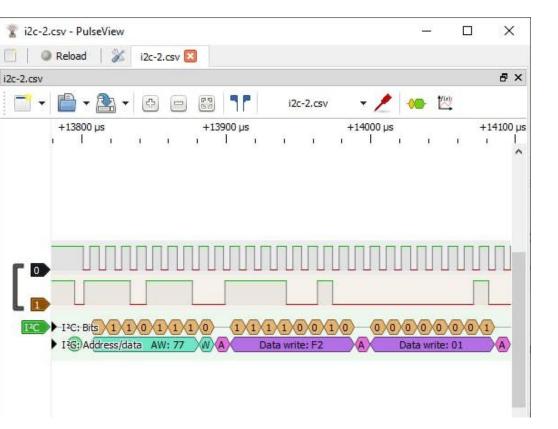

PulseView, la interfície gràfica de Sigrok


Oju! No podem connectar directament 12V a l'analitzador El fregiríem.

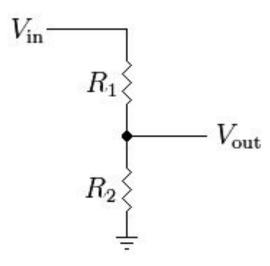
Oju! No podem connectar directament 12V a l'analitzador



$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in}$$

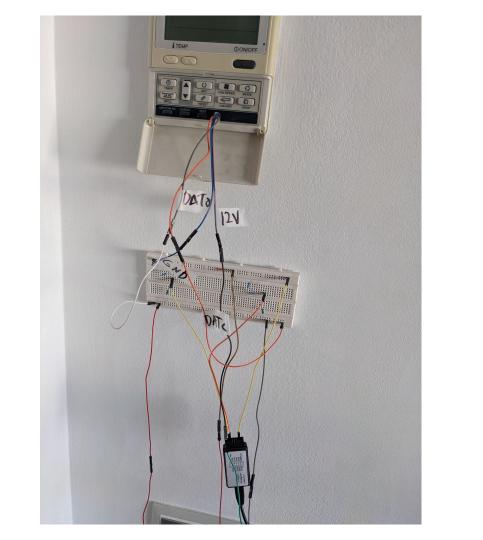Esquema i fòrmula d'un divisor de tensió.



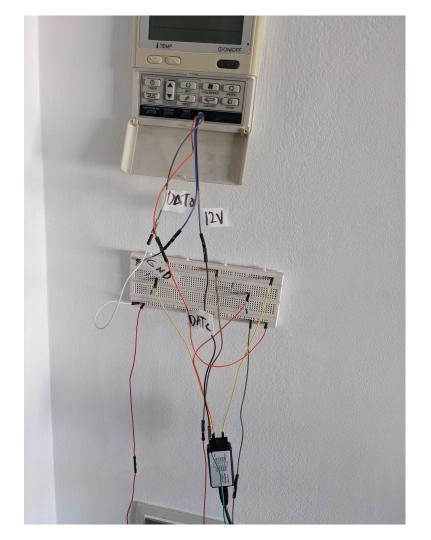

Dos divisors de tensió entre els dos cables de 12V i l'analitzador.

Els divisors de tensió passen de 12V a ~3V.


El GND també el connectem a l'analitzador, és la referència.



Veiem cosetes i fem els primers descobriments.

Un dels dos cables de +12V és simplement corrent, no té dades.


Estructura general de la senyal

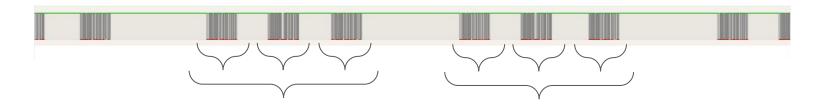

Al cable que té dades, veiem grups de paquetets separats per silencis.

Cada 3 paquets hi ha un silenci més llarg.

Estructura general de la senyal

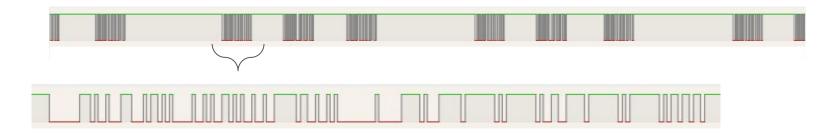

Si fem zoom a un dels paquets, veiem que la senyal és binaria.

Estructura general de la senyal

S'envien dades tota l'estona, encara que no faci cap canvi al controlador.

També amb l'aire apagat: la senyal d'on/off és digital.

Només hi ha un cable de dades -> la comunicació és unidireccional (??)

Comunicació bidireccional

Si desconnectem la màquina de l'aire del cable de dades, de tal manera que al Sigrok només veiem les dades que envia el controlador, desapareix el 2n paquet de cada grup de 3.



Comunicació bidireccional

Si connectem la màquina però desconnectem el controlador, desapareixen el 1r i el 3r paquets!

Comunicació bidireccional

Així doncs, deduim:




I així en constant repetició.


Descodificant la senyal

Per poder entendre la comunicació entre els dos aparells, hem de traduir la senyal elèctrica a bits i bytes.

Centrem-nos en un dels paquets...

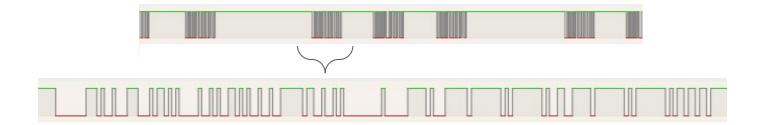

Descodificant la senyal

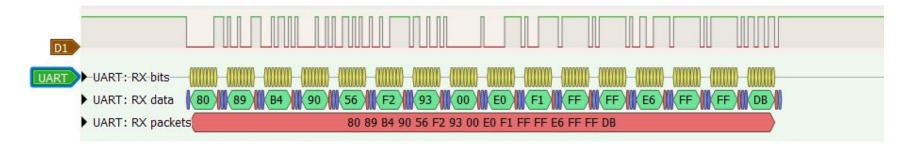


Tenim sort i el Sigrok sap descodificar el protocol que fan servir:

- UART a 1200 bauds
- Amb bit de paritat senar cada 8 bits
- Agrupats en paquets de 16 bytes

Descodificant la senyal

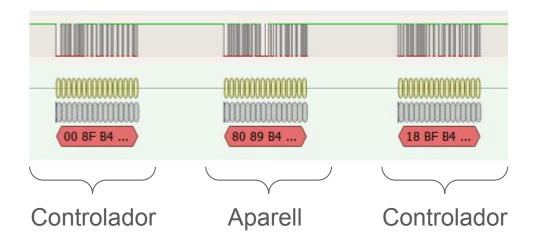Així podem descodificar cadascún dels paquets:



Agafem-ne una mostra en format hexadecimal i anem a un editor de text!

00 80 29	8F 89 BF	B4 B4 B4	90 90 90	50 50 50	F0 F0	90 90 90	FF 00 FF	F0 E0 F0	FF FO FF	3F FF 3F	FF FF FF	FF E4 F1	FF FF F7	FF FF FF	CC CD OF
00 80 2A	8F 89 8F	В4	90 90 90	50 50 50	F0 F0 F0	90 90 90	FF 00 FF	E0	FF F0 FF	3F FF 3F	FF FF FF	FF E4 F1	FF FF F7	FF FF FF	CC CD E0
00 80 2A	8F 89 9F	B4 B4 B4	90 90 90	50 50 50	F0 F0	90 90 90	FF 00 FF	F0 E0 F0	FF FO FF	3F FF 3F	FF FF FF	FF E4 F1	FF FF F7	FF FF FF	CC CD F0
00 80 2A	8F 89 AF	B4 B4 B4	90 90 90	50 50 50	F0 F0	90 90 90	FF 00 FF	F0 E0 F0	FF F0 FF	3F FF 3F	FF FF	FF E4 F1	FF FF F7	FF FF FF	CC CD 00
00 80 2A	8F 89 BF	B4 B4 B4	90 90 90	50 50 50	F0 F0 F0	90 90 90	FF 00 FF	F0 E0 F0	FF F0 FF	3F FF 3F	FF FF FF	FF E4 F1	FF FF F7	FF FF FF	CC CD 10
00 80 2B	8F 89 8F	B4 B4 B4	90 90 90	50 50 50	F0 F0 F0	90 90 90	FF 00 FF	F0 E0 F0	FF F0 FF	3F FF 3F	FF FF FF	FF E4 F1	FF FF F7	FF FF FF	CC CD E1
00 80 2B	8F 89 9F	B4 B4 B4	90 90 90	50 50 50	F0 F0 F0	90 90 90	FF 00 FF	F0 E0 F0	FF F0 FF	3F FF 3F	FF FF FF	FF E4 F1	FF FF F7	FF FF FF	CC CD F1

```
00 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF FF FF FF CC
80 89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0 FF FF
29 BF B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF
  8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF FF FF FF CC
80 89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0 FF
2A 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF E0
     B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF
80 89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0 FF FF
2A 9F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF F0
00 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF FF FF FF CC
80 89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0 FF FF
2A AF B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF 00
00 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF FF
80 89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0 FF
2A BF B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF 10
     B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F
80 89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0 FF FF E4
2B 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF E1
00 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF FF FF CC
80 89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0 FF FF E4
2B 9F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF F1
```

```
B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF FF FF CC
29 BF B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF
  8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF FF FF FF CC
  89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0
2A 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF E0
     B4 90 50 F0 90 FF F0 FF
80 89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0 FF
2A 9F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF F0
00 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF FF FF FF CC
80 89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0
2A AF B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF
00 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF FF
80 89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0 FF
2A BF B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF 10
     B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F
2B 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF E1
                 90 FF FO FF 3F FF FF FF CC
80 89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0 FF FF E4
2B 9F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF F1
```

Els primers 2 bytes de cada 3r paquet canvien en seqüencia ascendent, segurament són una ID.

```
B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF FF FF CC
29 BF B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF
  89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0
2A 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF E0
     B4 90 50 F0 90 FF F0 FF
  89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0 FF
     B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF F0
00 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF FF FF FF CC
2A AF B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF
  89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0
2A BF B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF 10
        90 50 F0 90 FF F0 FF
2B 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF E1
                 90 FF FO FF 3F FF FF FF CC
2B 9F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF
```

Els primers 2 bytes de cada 3r paquet canvien en seqüencia ascendent, segurament són una ID.

L'ultim byte té molta més entropia que la resta, segurament és un checksum.

```
90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF FF FF FF CC
29 BF B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF
        90 50 F0 90 00 E0 F0
2A 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF E0
     B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF F0
     B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF FF FF FF CC
2A AF B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF
        90 50 F0 90 00 E0 F0
2A BF B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF 10
     B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF E1
     B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF
```

Els primers 2 bytes de cada 3r paquet canvien en seqüencia ascendent, segurament són una ID.

L'ultim byte té molta més entropia que la resta, segurament és un checksum.

 En efecte, fent servir eines online que calculen els checksums més comuns veiem que és una suma de bytes módul 256.

```
2A 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF E0
  8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF
  89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0
     B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF
80 89 B4 90 90 F0 90
2A AF B4 90 90 F0 90 FF F0 FF
00 8F B4 90 90 F0 90 FF F0 FF
80 89 B4 90 90 F0 90 00 E0 F0
2A BF B4 90 90 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF 10
     B4 90 90 F0 90 FF F0 FF 3F
        90 90 F0 90 FF F0 FF 3F
```

També podem veure quin efecte té en les dades fer un canvi de temperatura al controlador:

- En un dels dos paquets que envia el controlador, canvia el byte número 4.
- L'aire respón canviant el mateix byte al següent paquet.

```
90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF FF FF FF CC
2A 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF E0
  8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF
  89 B4 90 50 F0 90 00 E0 F0
     B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF
80 89 B4 90 90 F0 90
2A AF B4 90 90 F0 90 FF F0 FF
  8F B4 90 90 F0 90 FF F0 FF
     B4 90 90 F0 90 00 E0 F0
2A BF B4 90 90 F0 90 FF F0 FF 3F FF F1 F7 FF 10
     B4 90 90 F0 90 FF F0 FF 3F
        90 90 F0 90 FF F0 FF
```

També podem veure quin efecte té en les dades fer un canvi de temperatura al controlador:

- En un dels dos paquets que envia el controlador, canvia el byte número 4.
- L'aire respón canviant el mateix byte al següent paquet.

La codificació sembla senzilla.

L'estat s'envia sencer cada cop, encara que no fem canvis.

Si aconseguim modificar aquest estat que el controlador envia, podem donar ordres a la màquina de l'aire.

Si aconseguim modificar aquest estat que el controlador envia, podem donar ordres a la màquina de l'aire.

Si aprofitem que l'estat s'envia constantment i el modifiquem, ens estalviem"inventar" paquets des de zero: partim d'un paquet valid.

- Ens estalviem d'entendre el 100% del paquet, generar les IDs, etc.
- Podem mantenir el controlador de paret i no substituir-lo.


Si aconseguim modificar aquest estat que el controlador envia, podem donar ordres a la màquina de l'aire.

Si aprofitem que l'estat s'envia constantment i el modifiquem, ens estalviem"inventar" paquets des de zero: partim d'un paquet valid.

- Ens estalviem d'entendre el 100% del paquet, generar les IDs, etc.
- Podem mantenir el controlador de paret i no substituir-lo.


Per poder modificar els paquets necessitem intervenir la comunicació.

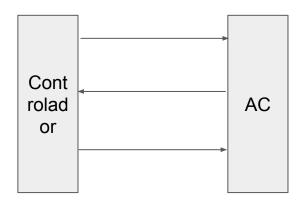Per poder modificar els paquets necessitem intervenir la comunicació.




3 paquets abans del PitM

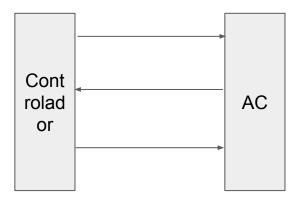Per poder modificar els paquets necessitem intervenir la comunicació.




3 paquets abans del PitM

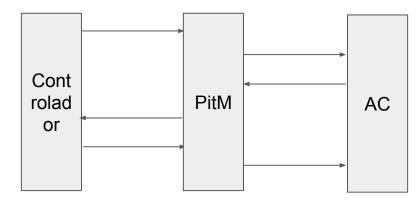

3 paquets després del PitM


L'Arduino

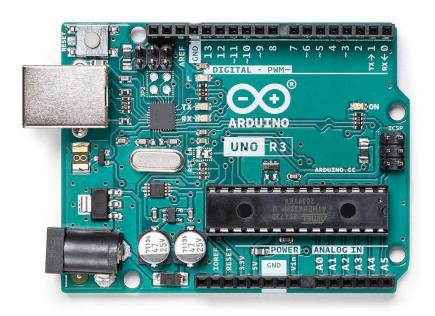

Projecte de software lliure i hardware lliure.

Fa molt fàcil la interacció entre electrònica i software.


Problemes de nou amb els 12V

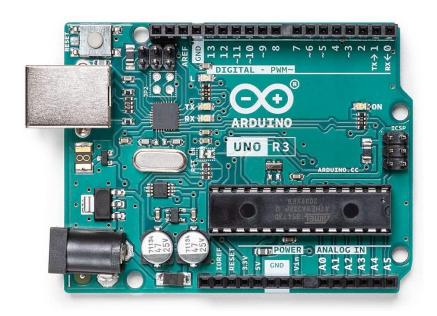


L'arduino "parla" a 5V i no 12V.

El divisor de tensió no és suficient: Necessitem reduir de 12V a 5V per a poder llegir la senyal, però també apujar-la de 5V a 12V quan la enviem.

El "bidirectional logic level converter"

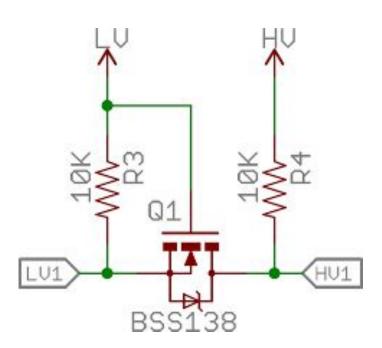

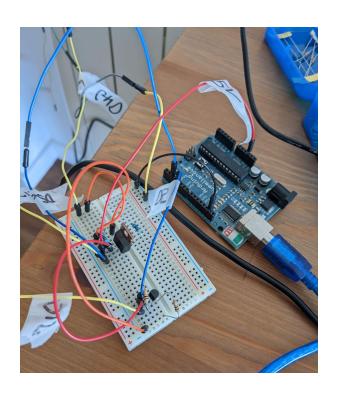
Internet opina que aquest circuit amb un transistor mosfet i dues resistències fa el que volem.




Arduino i amb dos "bidirectional logic level converters".

Per una banda, connectat a l'aparell de l'aire. Per l'altra, al controlador.

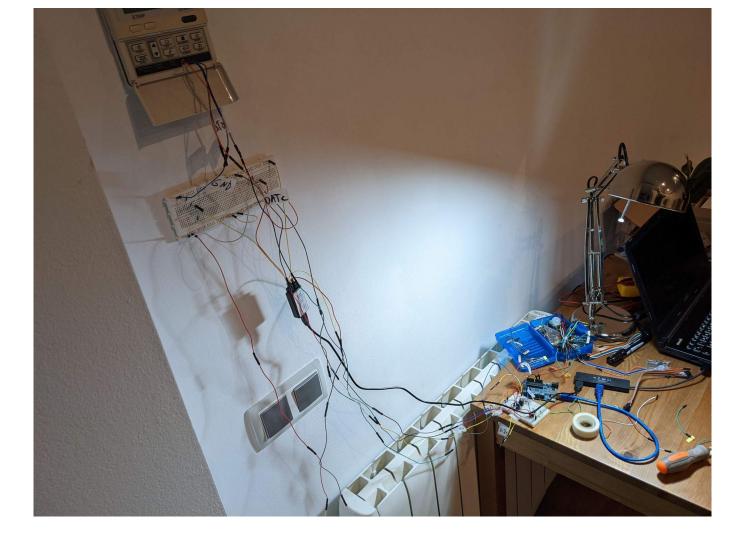Ja no hi ha un cable de dades directe entre el controlador i la maquina d'aire.



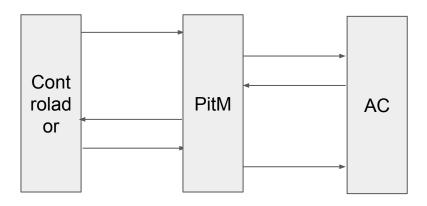Primer objectiu: passar les dades a través nostre i que la màquina i el controlador no s'adonin que som al mig.




Primer objectiu: passar les dades a través nostre i que la màquina i el controlador no s'adonin que som al mig.

Hi ha llibreries d'Arduino per a UART, però no ens seveixen:

- Et fan llegir tot un byte abans de poder-lo escriure
- El delay fa enfadar la maquina d'aire

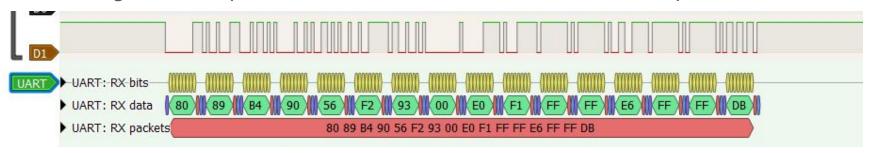Cal llegir bit a bit per una banda i escriure'l immediatament per l'altra.



Primer objectiu: passar les dades a través nostre i que la màquina i el controlador no s'adonin que som al mig.

Hi ha llibreries d'Arduino per a UART, però no ens seveixen:

- Et fan llegir tot un byte abans de poder-lo escriure
- El delay fa enfadar la maquina d'aire

Cal llegir bit a bit per una banda i escriure'l immediatament per l'altra.

~200 linies de codi, i l'aire torna a funcionar!

https://github.com/albertvaka/MHI-WifiController/blob/69b3c11de/MHI-WifiController.ino

Segon objectiu: modificar l'estat que passa a través nostre.

El bit d'on/off és senzill de trobar i fàcil comprovar si ha canviat.

Segon objectiu: modificar l'estat que passa a través nostre.

El bit d'on/off és senzill de trobar i fàcil comprovar si ha canviat.

Però ens cal recalcular els parity bits i el checksum!

00 8F B4 90 50 F0 90 FF F0 FF 3F FF FF FF CC

Segon objectiu: modificar l'estat que passa a través nostre.


El bit d'on/off és senzill de trobar i fàcil comprovar si ha canviat.

Però ens cal recalcular els parity bits i el checksum!

~260 linies de codi

https://github.com/albertvaka/MHI-WifiController/blob/e3155bb0c/MHI-WifiController.ino

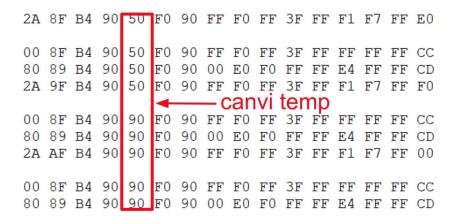Tercer objectiu: trobar com es representa la resta de l'estat i poder modificar-lo.



Tercer objectiu: trobar com es representa la resta de l'estat i poder modificar-lo.

Alguns valors són fàcils: velocitat del ventilador, mode, etc.

Hi ha dues temperatures: la desitjada i la actual. Codificades diferent!

Tercer objectiu: trobar com es representa la resta de l'estat i poder modificar-lo.

Alguns valors són fàcils: velocitat del ventilador, mode, etc.

Hi ha dues temperatures: la desitjada i la actual. Codificades diferent!

La temperatura desitjada la podem canviar al valor que vulguem

Tercer objectiu: trobar com es representa la resta de l'estat i poder modificar-lo.

Alguns valors són fàcils: velocitat del ventilador, mode, etc.

Hi ha dues temperatures: la desitjada i la actual. Codificades diferent!


- La temperatura desitjada la podem canviar al valor que vulguem
- La temperatura actual la podem canviar amb un encenedor i mirar el valor.

Amb alguns punts i una regressió lineal podem trobar la fòrmula.

El controlador no mostra els decimals de la temperatura...Si configurem Fahrenheit tenim salts més petits :)

Resultat:

$$F = (0.4527 * raw) + 4.353$$

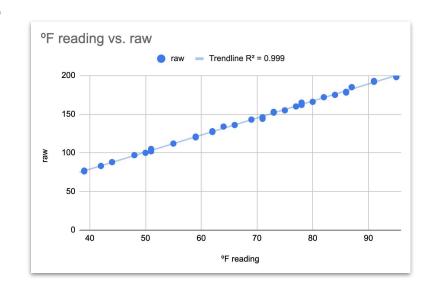

$$F = (0.4527 * raw) + 4.353$$

És una merda de fòrmula. Algú ha programat això?

$$F = (0.4527 * raw) + 4.353$$

És una merda de fòrmula. Algú ha programat això?

Passem a Celsius:

$$C = (0.2515 * raw) - 15.3594$$

$$F = (0.4527 * raw) + 4.353$$

És una merda de fòrmula. Algú ha programat això?

Passem a Celsius:

$$C = (0.2515 * raw) - 15.3594$$

Ep! Això s'assembla molt a:

$$C = (0.25 * raw) - 15$$

$$F = (0.4527 * raw) + 4.353$$

És una merda de fòrmula. Algú ha programat això?

Passem a Celsius:

$$C = (0.2515 * raw) - 15.3594$$

Ep! Això s'assembla molt a:

$$C = (0.25 * raw) - 15$$

És molt més raonable que algú hagi programat això!

• Increments de quarts de grau, a partir de -15 graus.

Ja podem llegir i escriure qualsevol part de l'estat!

~350 linies de codi

Quart objectiu: connectar-ho a internet.

Quart objectiu: connectar-ho a internet.

Passem d'Arduino a ESP8266 que té WiFi incorporat.

Pero no és HW lliure :(



Quart objectiu: connectar-ho a internet.

Passem d'Arduino a ESP8266 que té WiFi incorporat.

Per a interactuar-hi des del mòbil amb una app o via Google Home/Alexa/Siri, hi ha diferents serveis i APIs.

Tampoc son lliures :(

~650 lines de codi


Prototip funcionant





Pero tenir cables penjant al menjador no mola



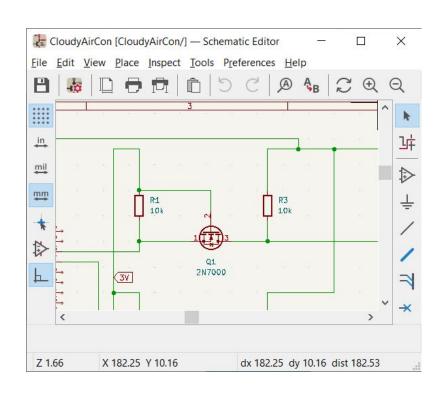Software lliure per dissenyar esquemes electrònics i la seva conversió a circuits impresos.



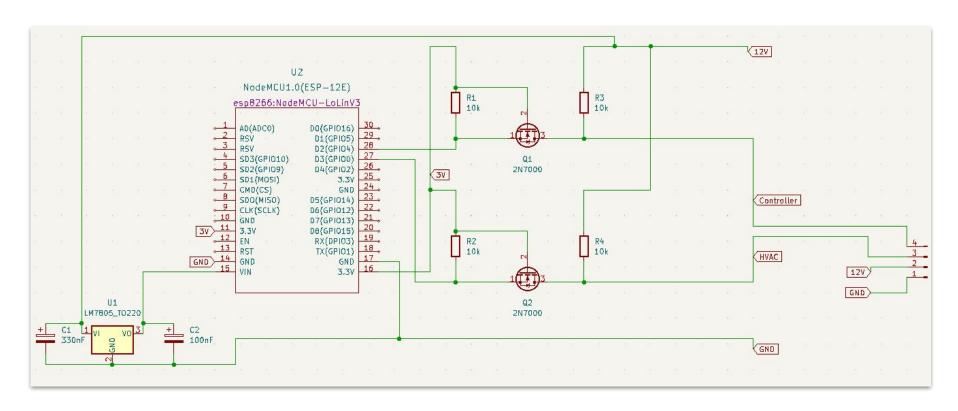


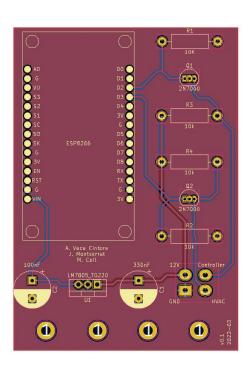

Un cop dissenyada, KiCad permet exportar en format Gerber per enviar a fabricar.

Costa ~10€ fabricar 5 PCBs.

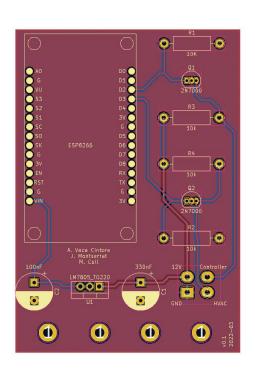Cal comprar els components per separat i i soldar-los.







El resultat final

- Encendre/apagar l'aire i canviar la temperatura des del mòbil
- També per veu amb Google Home
- Històric de la temperatura de casa
- Puc programar canvis de temperatura quan es pon el sol, quan sona el despertador, etc.



